



Lab1





- Elementu, który będzie działał jak klucz przełączał się pomiędzy dwoma stanami sterowany napięciem
- Małych i tanich elementów
- -> Budowanie logiki cyfrowej na bazie tranzystorów







Symbole, zasada działania

Skrót CMOS

- MOS: Metal-Oxide-Seminconductor



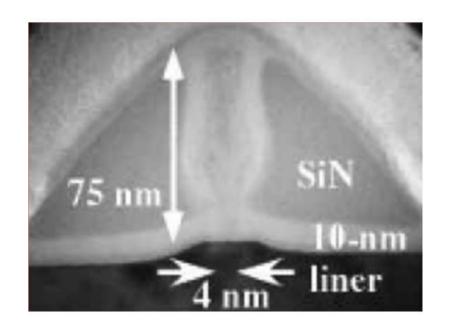


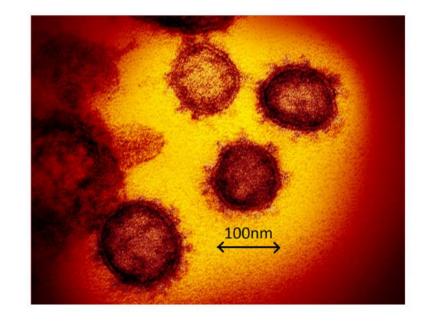


TRANZYSTOR

WIRUS SARS-CoV2




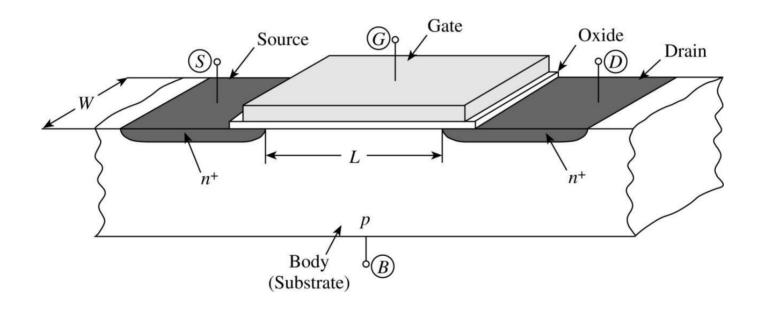




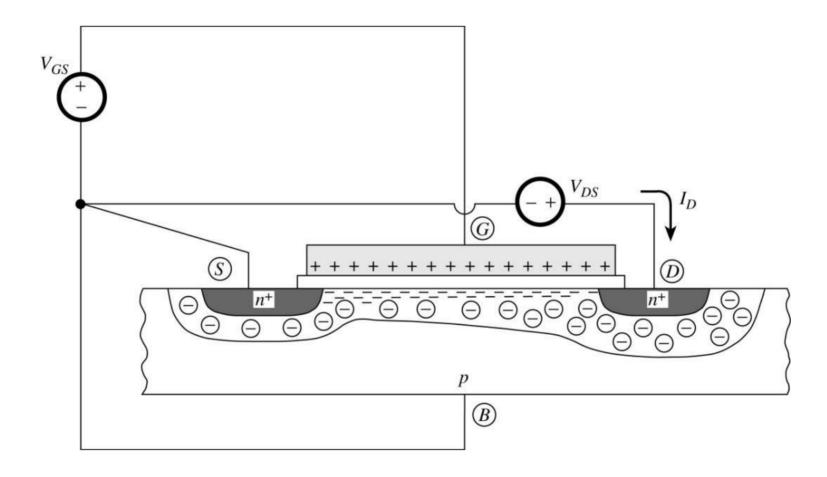




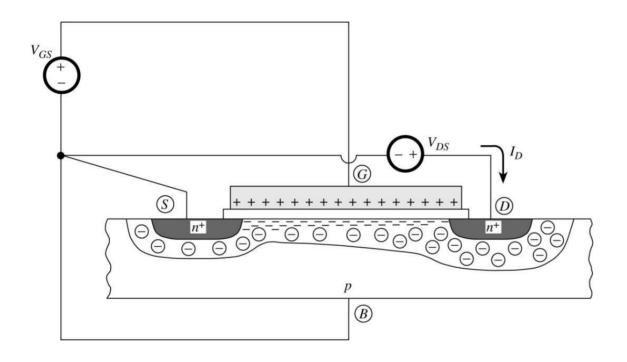


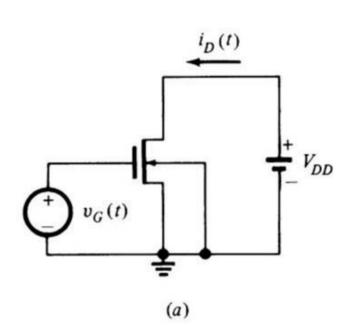




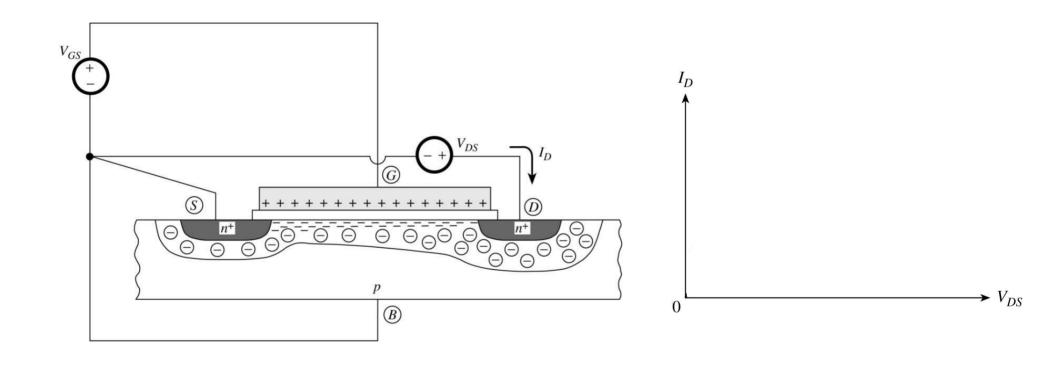




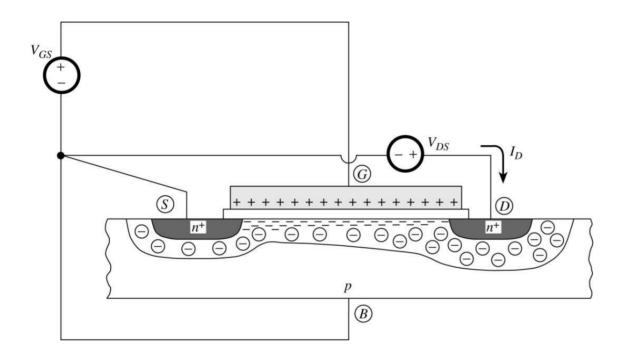

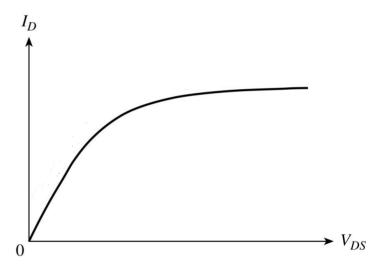




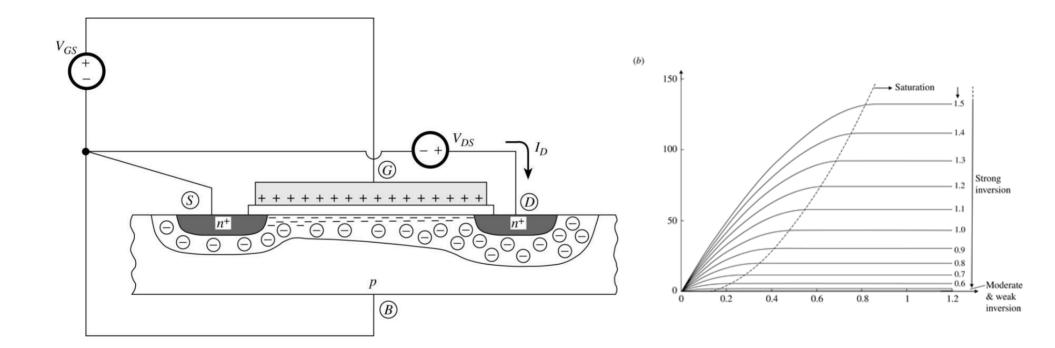






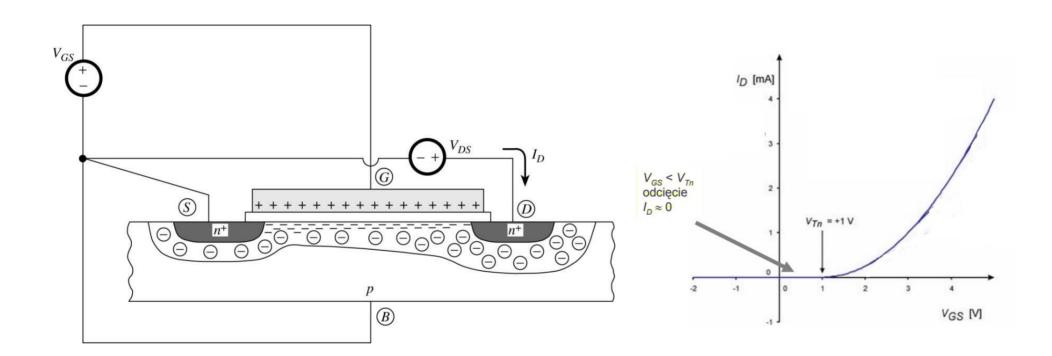





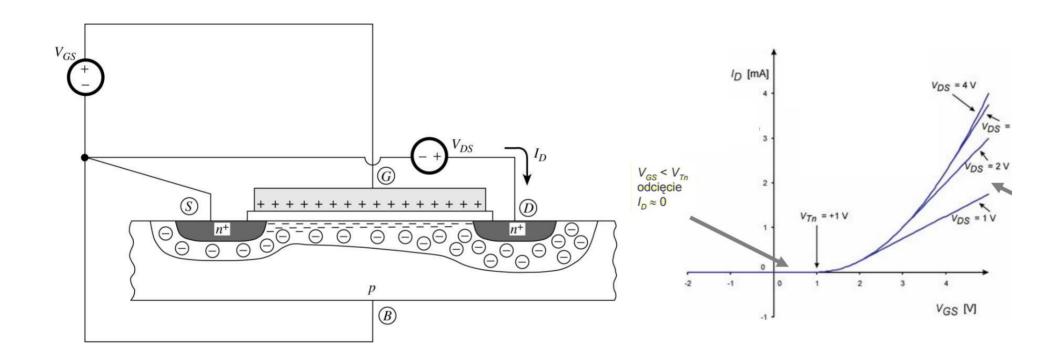



Symbole

NMOS

PMOS

